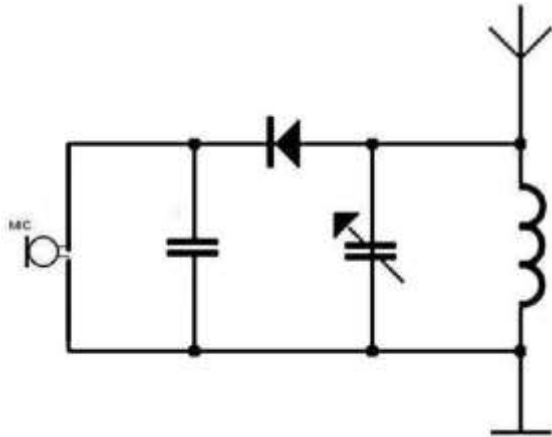


05 01 Uitvoering zenders


jj_05_01_001

Zender met of zonder frequentietransformator.

Bij een zender zonder frequentietransformatie wordt de opgewekte frequentie direct door een versterker en eindtrap gebruikt.



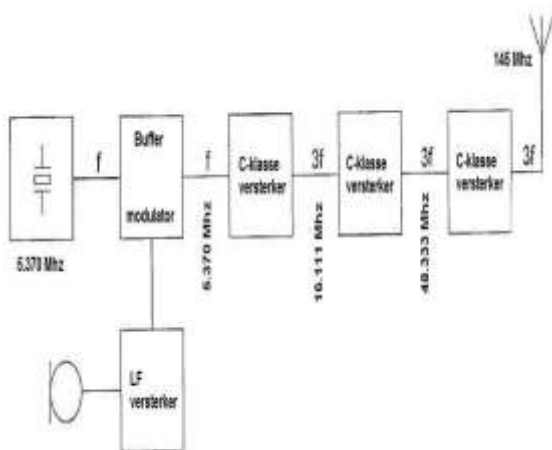Bij een zender met frequentietransformatie wordt de opgewekte frequentie eerst gemengd met een andere frequentie of een aantal maal vermenigvuldigd om zo de gewenste frequentie te krijgen, die daarna pas wordt versterkt



Tranceiver [TRX].

Dit is een combinatie van transmitter (zender TX) en receiver (ontvanger RX).