
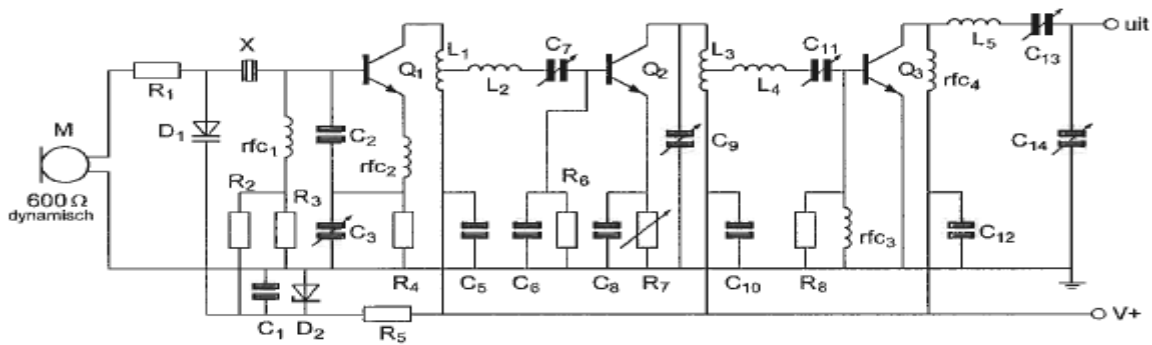


01 R2 en R3:

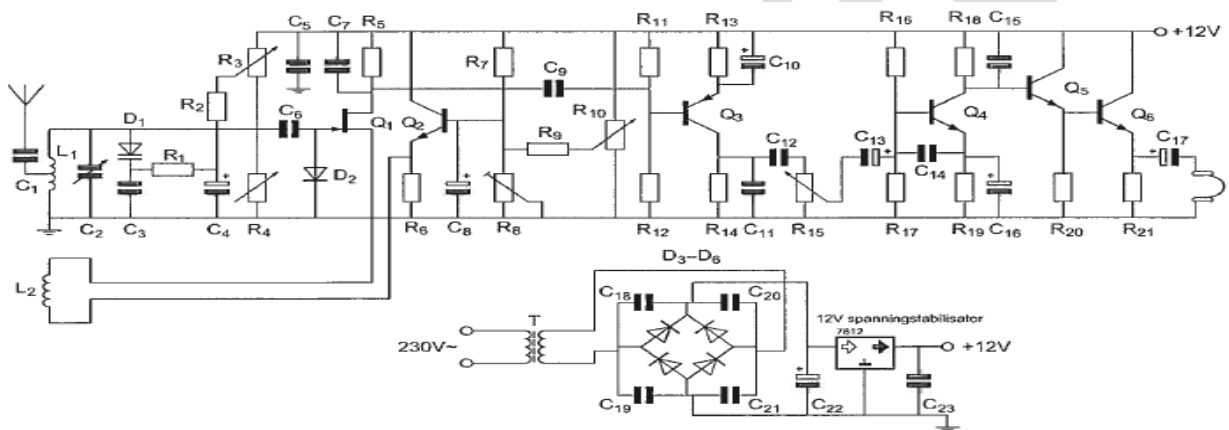


- a dienen voor demping van het kwartskristal X
- b dienen voor de tegenkoppeling van Q1
- c **zorgen voor de werkpuntinstelling van Q1 >>>>**
- d worden gebruikt voor het instellen van de frequentiezwaai

02 De schakeling rondom Q2 is bedoeld:



- a als detectorschakeling voor signalen van Q1
- b voor het regelen van het laagfrequentvolume van de hoofdtelefoon
- c voor het opwekken van het oscillatorsignaal
- d **voor het precies instellen van de drain-source spanning van Q1 >>>>**

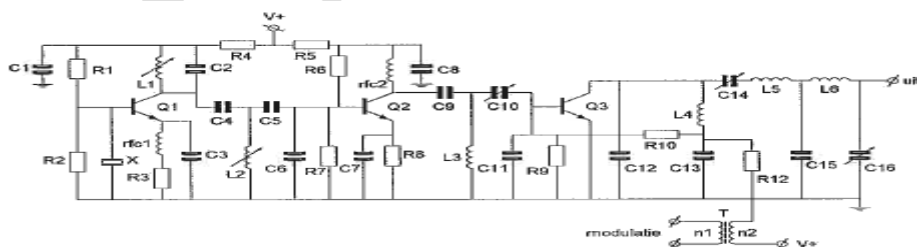03 In deze zender zijn R9 en R10 aanwezig om de basis van Q3:



- a te dempen om parasitaire oscillaties te voorkomen
- b **van basisspanning en modulatiesignaal te voorzien >>>>**
- c van een vaste basisstroom te voorzien
- d van een vaste basisspanning te voorzien

04 Bewering 1:

Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met spraak:
Klasse van uitzending = J3E

Bewering 2:

Een FM-zender zendt datasignalen uit.
Klasse van uitzending = F1D

Wat is juist?

- a 1
- b geen van beide
- c **1 en 2 >>>>**
- d 2


05 Voor het meten van het door de zender opgenomen gelijkstroomvermogen wordt gebruik gemaakt van:

- a **een amperemeter en een voltmeter >>>>**
- b een ohmmeter
- c alleen een amperemeter
- d alleen een voltmeter

06 Radioverbindingen in de 2-meter band tussen stations op aarde vinden in het algemeen plaats via de:

- a biosfeer
- b ionosfeer
- c **troposfeer >>>>**
- d stratosfeer

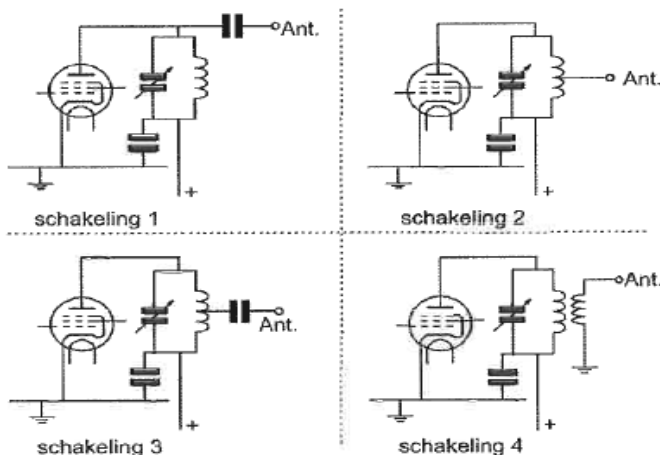07 Welke van de schakelingen geeft de meest veilige aankoppeling van de antenne aan de eindtrap van de zender:



- a schakeling 2
- b schakeling 1
- c **schakeling 4 >>>>**
- d schakeling 3

08 De lekstroom van een diode:

- a neemt toe bij temperatuurverhoging >>>>
- b neemt af bij temperatuurverhoging
- c is niet afhankelijk van de temperatuur
- d is alleen afhankelijk van de spanning

09 Afscherming van bedrading en onderdelen die een hoge spanning voeren bevordert:

- a het zender rendement
- b de ontvanger-gevoeligheid
- c de liniariteit van de eindtrap
- d de veiligheid >>>>

10 Een radiozendamateer werkt op een amateurfrequentie waarop de Amateurdienst met een secundaire status is toegelaten.

De radiozendamateer is verplicht om gedurende de uitzendingen:

- a in het geval hij storing veroorzaakt bij een andere gebruiker, zijn uitzendingen altijd te staken.
- b altijd voorrang te verlenen aan diensten met een primaire status >>>>
- c altijd voorrang te verlenen aan professionele diensten met een secundaire status
- d in het geval van storing veroorzaakt bij een andere radiozendamateer, zijn uitzendingen direct te staken

11 Stelling 1:

De anodestroom van een triode is afhankelijk van de roosterspanning

Stelling 2:


De anodestroom van een triode is afhankelijk van de anodespanning

Wat is juist?

- a 2
- b 1 en 2 >>>>
- c 1
- d geen van beide


12 Twee stukken coaxkabel met een elektrische lengte van elk 0.25λ en een karakteristieke impedantie van 70Ω zijn in serie geschakeld.

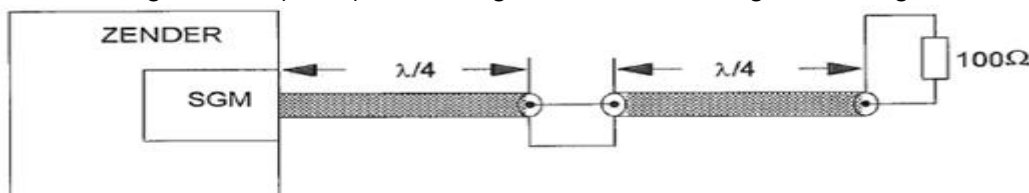De staandegolfmeter (SGM), welke is gemaakt voor 50Ω , geeft een sgm aan van ongeveer:




- a 2.8
- b 1
- c 2 >>>>
- d 1.4

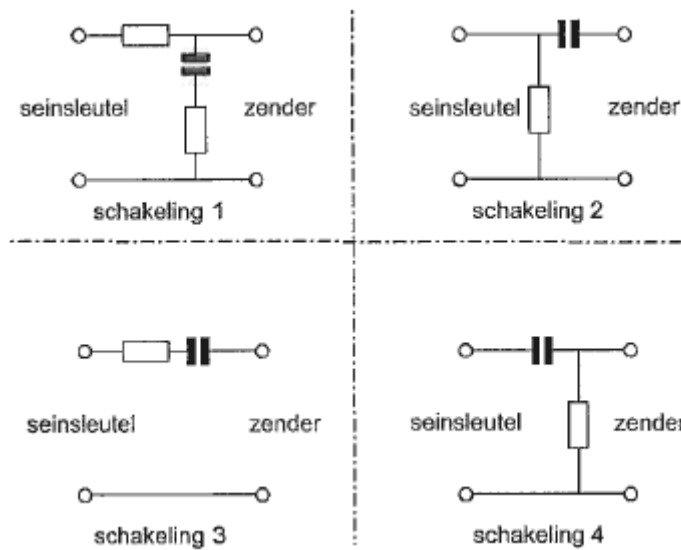13 Sleutelklikken kunnen worden verminderd door tussen de seinsleutel en de zender op te nemen:



- a **schakeling 1** >>>>
- b schakeling 3
- c schakeling 2
- d schakeling 4

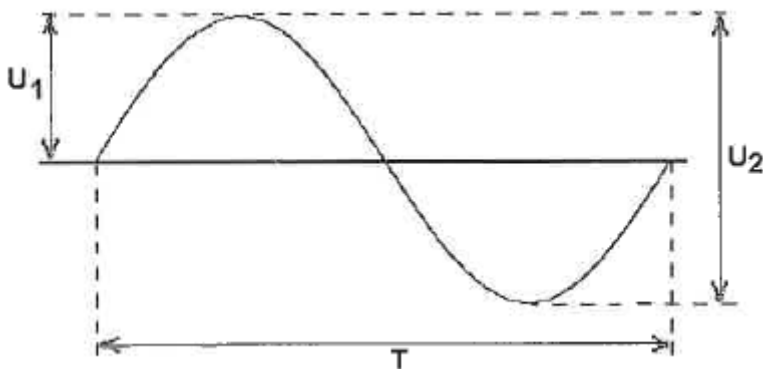14 De amplitude van de wisselspanning is:




- a $T/2$
- b T
- c **U_1** >>>>
- d U_2

15 In een FM-ontvanger wordt een begrenzer toegepast om de:

- a ongewenste uitstraling te verminderen
- b vervorming van de mengtrap te beperken
- c selectiviteit te verbeteren
- d **detector van een signaal van constante amplitude te voorzien** >>>>

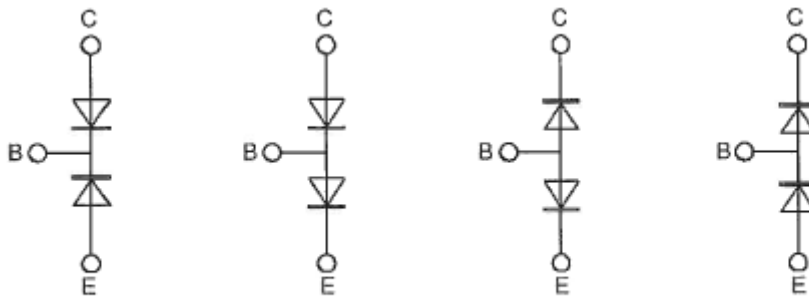16 De oervorm van een PNP-transistor is de twee-diode schakeling in:



schakeling 1 schakeling 2 schakeling 3 schakeling 4

- a **schakeling 1** >>>>
- b schakeling 3
- c schakeling 2
- d schakeling 4

17 De ITU radio regio II omvat het volgende gebied:

- a Afrika
- b Europa
- c **Amerika** >>>>
- d Azie

18 Een zender neemt een aanzienlijke grotere bandbreedte in beslag dan normaal is voor de gebruikte modulatiemethode (veroorzaakt splatter).

Dit wordt veroorzaakt door:


- a onvoldoende onderdrukking van harmonischen
- b brom op de draaggolf
- c **overmodulatie** >>>>
- d te lage plaatsing van de antenne

19 De schakelende voeding wordt belast door R.

T1 werkt als een schakelaar: open of dicht.

De basisstroom van T1 heeft de getekende golfvorm.

U_u is ongeveer:

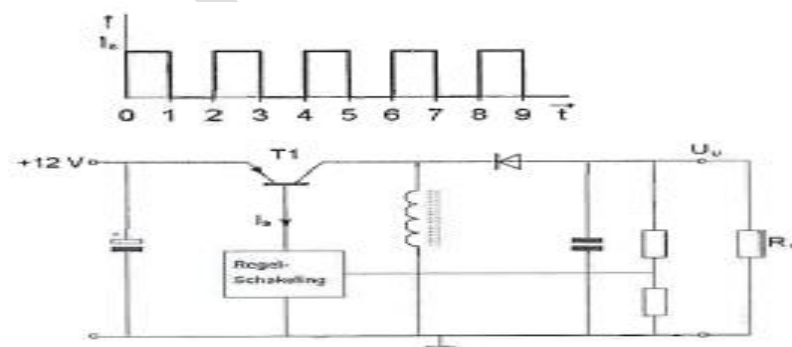

- a 24 V
- b 4 V
- c **-12 V** >>>>
- d 12 V

20 Een gloeilamp van 24 volt en 50 milli-ampere wordt via een voorschakelweerstand aangesloten op een spanning van 60 volt.

De juiste waarde van de voorschakelweerstand is:

- a 1800 Ω
- b 480 Ω
- c **720 Ω >>>>**
- d 1200 Ω

21 De frequentiezwaai van een fasegemoduleerd (PM) signaal wordt bepaald door:

- a alleen de frequentie van het modulerende signaal
- b de frequentie van de draaggolf en de frequentie van het modulerende signaal
- c **de amplitude en de frequentie van het modulerende signaal >>>>**
- d alleen de amplitude van het modulerende signaal

22 Het belangrijkste kwaliteitskenmerk van een HF-signaalgenerator voor metingen aan ontvangers is een:

- a **nauwkeurig instelbare verzwakker >>>>**
- b laag stroomgebruik
- c snel aansprekende overspanningsbeveiliging
- d hoge uitgangsspanning


23 Een sinusvormige spanning van 100 Veff heeft op $t=0$ een nuldoorgang van negatief naar positief.

Driekwart periode later is de momentele waarde:

- a + 70 V
- b **- 141.4 V >>>>**
- c + 141.4 V
- d + 100 V

24 Dit is het blokschema van een FM-zender.

Het blokje gemerkt met X stelt voor:

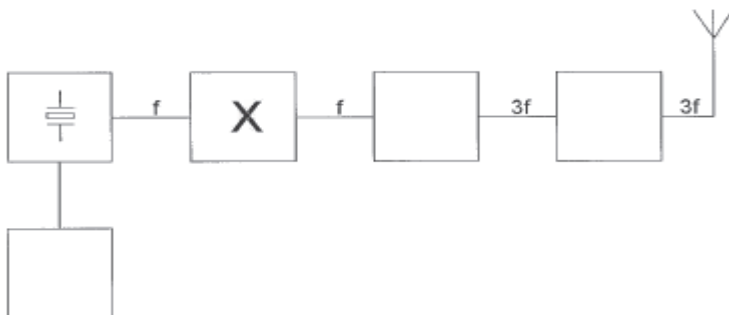

- a de modulator
- b de stuurtrap
- c **de scheidingstap >>>>**
- d de detector

25 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor:
(X) : apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het het zenden en
ontvangen van radiocommunicatiesignalen.

In plaats van (X) staat:

- a radioversterkerapparaten
- b radio-ontvangstapparaten
- c meetapparaten
- d **radiozendapparaten >>>>>**

26 Een balun met een impedantie-transformatorverhouding van 1:4 wordt toegepast om:

- a het richteffect te verbeteren
- b de antenne op de juiste frequentie in resonantie te brengen
- c **een gevouwen dipool van 300 ohm aan een coaxiale kabel van 75 ohm aan te passen >>**
- d een 300 ohm dipool aan een 300 ohm open voedingslijn aan te passen


27 Een zender werkt met een klasse van uitzending F3E (FM).

Het gemiddelde vermogen dat door de eindtrap aan de antenne-inrichting wordt afgegeven bedraagt 8 W.

Volgens de gebruikersbepalingen is het zendvermogen:

- a 4 W
- b 16 W
- c 1 W
- c **8 W >>>>>**

28 Wat is juist?

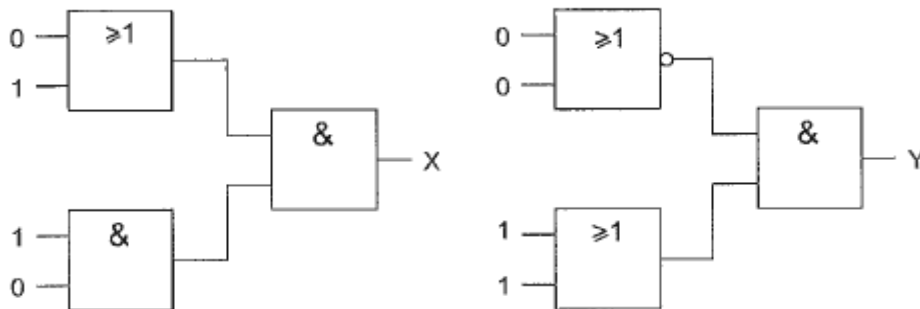

- a X = 0 Y = 0
- b X = 1 Y = 0
- c **X = 0 Y = 1 >>>>>**
- d X = 1 Y = 1

29 Van “skip distance” kan slechts sprake zijn als de:

- a zendfrequentie zo laag is dat er geen ruimtegolf ontstaat
- b **zendfrequentie hoger is dan de kritische frequentie >>>>>**
- c antenne vertikaal is gepolariseerd
- d zendfrequentie lager is dan de kritische frequentie


30 De radiozendamateur moet:

- a kunnen vaststellen hoeveel hoogfrequentvermogen aan de antenne van de zendingrichting wordt toegevoerd
- b **er voor zorg dragen dat het toegestane zendvermogen niet wordt overschreden >>>>**
- c in staat zijn vast te stellen dat het door de antenne uitgestraalde zendvermogen niet wordt overschreden
- d kunnen vaststellen met welk zendvermogen de zendingrichting werkt

31 Een overtone kristaloscillator oscilleert op:

- a de grondfrequentie
- b **de oneven harmonische frequentie >>>>**
- c zowel oneven als even harmonische frequenties
- d een even harmonische frequentie

32 Voor de uitgang Q geldt:

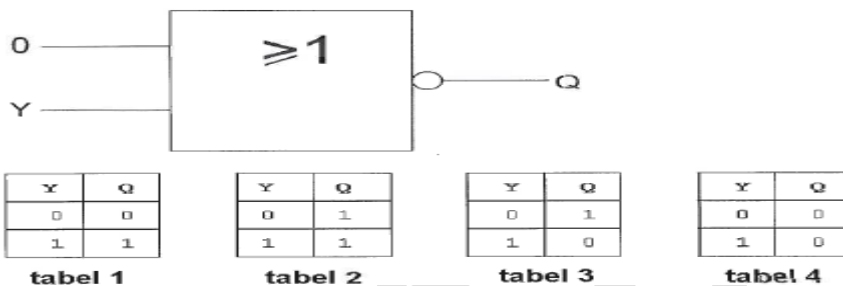


- a tabel 2
- b tabel 1
- c tabel 4
- d **tabel 3 >>>>**

33 Bij de modulatiwijze QAM, waarbij 16 toestanden worden onderscheiden, is het aantal bits per symbol:

- a 16
- b **4 >>>>**
- c 2
- d 8

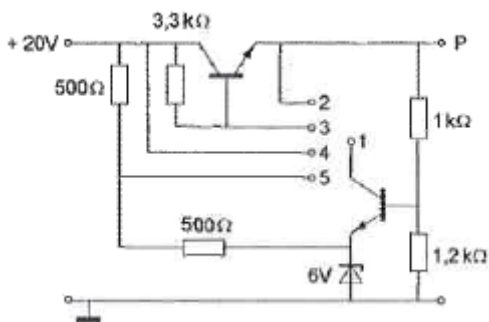34 Om een gestabiliserende voeding op punt P te verkrijgen moet punt 1 worden doorverbonden met:



- a **3** >>>>>
- b 5
- c 2
- d 4

35 In netvoedingen moet de aarddraad van het netsnoer worden verbonden met het metalen chassis.

Hierdoor zal in alle gevallen dat er een fout in de voeding optreedt:

- a geen hf-spanning op het net komen
- b de aardlekschakelaar aanspreken
- c **het chassis geen hoge spanning tov aarde krijgen** >>>>>
- d de netveiligheid aanspreken

36 Een voordeel van frequentiemodulatie vergeleken met enkelzijbandmodulatie is:

- a er is ruimte voor meer zenders per 100Khz spectrum
- b **de eindtrap van de zender kan in klasse C worden ingesteld** >>>>>
- c de bandbreedte van de ontvanger kan kleiner zijn
- d in de ontvangst kan een produktdetector worden toegepast


37 De wetgever onderscheidt registratie in de categorieën F en N voor het doen van onderzoeken door radiozendamateurs.

Dit onderscheid bepaalt uitsluitend de toegestane:

- a frequentiebanden
- b zendvermogens en klassen van uitzending
- c klassen van uitzending en de status op de toegewezen banden
- d **frequentiebanden en zendvermogens** >>>>>

38 Een voor gelijkspanning geijkte draaispoelmeter wordt via een diodebrug aangesloten op een sinusvormige wisselspanning van 1 KHz.

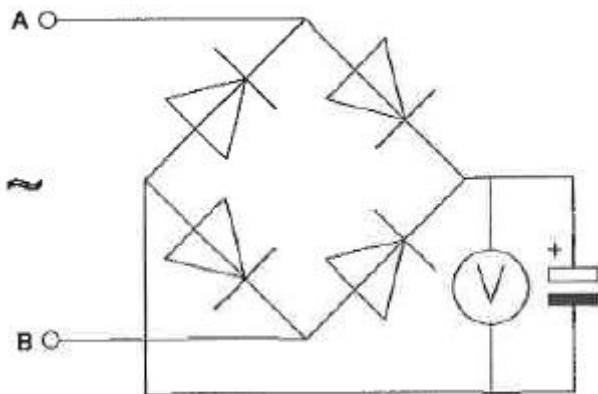De meter wijst van de spanning tussen A en B aan:



- a **de maximale waarde** >>>>>
- b de effectieve waarde
- c de gemiddelde waarde
- d de momentele waarde

39 Fading in de HF-banden (3-30 Mhz) kan worden veroorzaakt door:


- a het toepassen van een te klein zendvermogen
- b twee in lengte verschillende propagatiewegen >>>>
- c verontreinigingen van de atmosfeer
- d regengebieden tussen zender en ontvanger

40 Een voorversterker voor de twee meter amateurband heeft minimaal een bandbreedte van:

- a 2 meter
- b 2 Mhz >>>>
- c 146 Mhz
- d 144 Mhz

41 Voor elk van de (ideaal veronderstelde) condensatoren is de maximaal toelaatbare spanning 80 Volt.

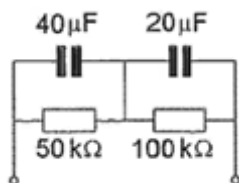Wat is de hoogste waarde van de gelijkspanning die op deze schakeling mag worden aangesloten?



- a 40 V
- b 120 V >>>>
- c 160 V
- d 80 V


42 Een bitstream wordt in FSK gemoduleerd met een shift van 170 Hz en een symbolsnelheid van 50 baud.

De benodigde bandbreedte van het uitgezonden signaal is in de praktijk:

- a 50 Hz
- b 8500 Hz
- c 250 Hz >>>>
- d 170 Hz

43 In deze schakeling wordt ipv een transistor met een stroomversterking van $h_{fe} = 100$ een andere transistor gebruikt met een $h_{fe} = 50$.

Wat is het gevolg?

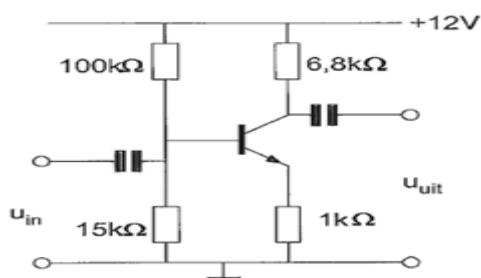


- a de spanningsversterking wordt veel groter
- b de schakeling zal niet meer werken
- c de spanningsversterking wordt veel kleiner
- d **de spanningsversterking blijft gelijk >>>>**

44 Een open (niet kortgesloten) stuk coaxiale kabel kan gebruikt worden als parallelresonantiekring indien de met een meetlat gemeten lengte:

- a een halvegolf lengte lang is
- b ongeveer 30% langer is dan een halvegolf lengte
- c **ongeveer 30% korter is dan een halvegolf lengte >>>>**
- d een kwartgolf lengte lang is http://www.iwab.nu/H6_016.html

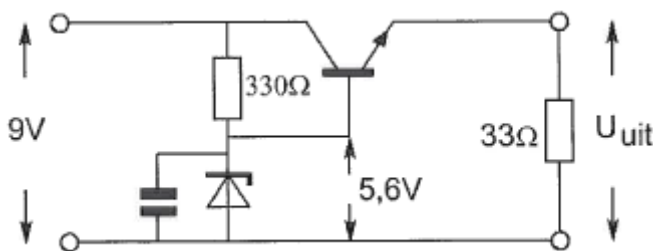45 De uitgangsspanning U_{uit} van de schakeling met een siliciumtransistor is ongeveer:



- a 8.4 V
- b 5.6 V
- c **5.0 V >>>>**
- d 6.2 V

46 Tijdens een uitzending moeten de roepleetters uitgezonden worden tenminste 1x per:

- a 15 minuten
- b **5 minuten >>>>**
- c 10 minuten
- d 3 minuten

47 Een radioverbinding over lange afstand op 145 Mhz is mogelijk door:

- a de ultra-violette zonnestraling
- b **temperatuurinversie >>>>**
- c magnetische stormen
- d de afwezigheid van zonnevlekken

48 De 40-meterband grenst aan een omroepband.


Als s avonds een aantal omroepzenders door elkaar hoorbaar wordt op een in de amateurband afgestemde ontvanger is dit waarschijnlijk te wijten aan:

- a **intermodulatie >>>>**
- b harmonischen
- c overmodulatie
- d bijzondere propagatiecondities

49 Een veel voorkomende spanning en stroom van een LED zijn:

- a 5 V en 30 mA
- b 1.7 V en 20 mA >>>>
- c 60 V en 20 mA
- d 0.7 V en 60 mA

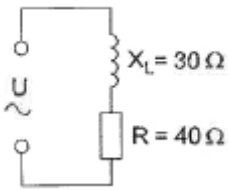50 In de schakeling is de wisselstroom 0.5 ampere.
De aangesloten spanning is:



- a 25 V >>>>
- b 15 V
- c 20 V
- d 35 V