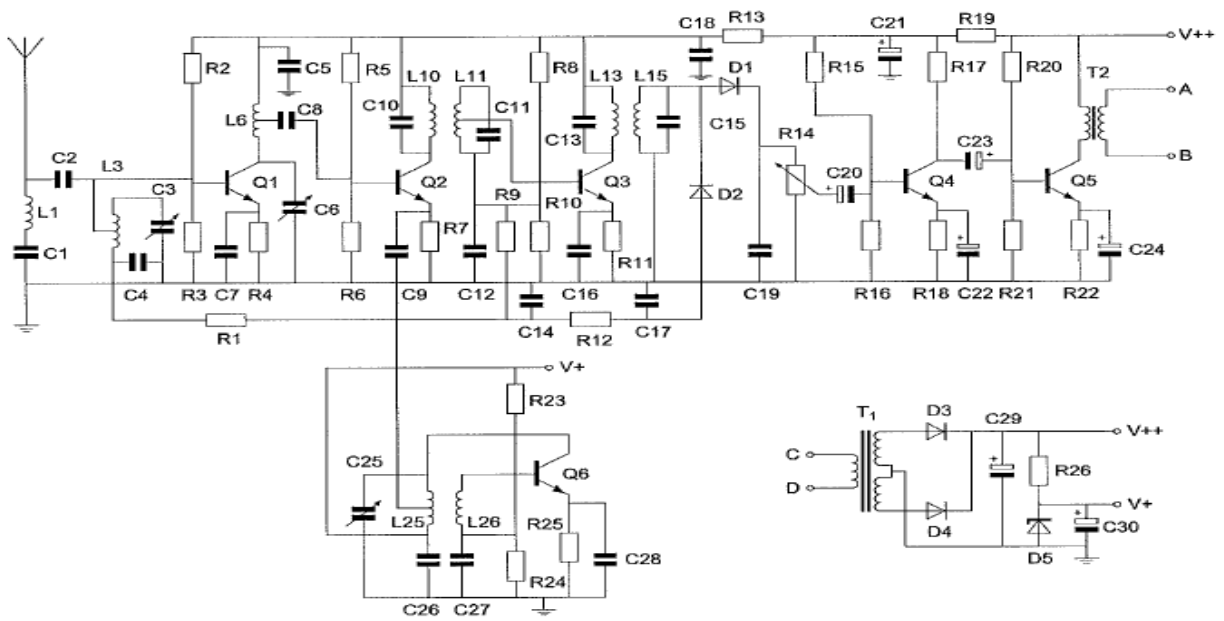


01 Automatische versterkerregeling beïnvloedt de versterking van de transistoren:



- a Q1 Q2
- b Q1 Q6
- c Q1 Q3
- d Q2 Q3


02 een sinusvormige spanning van 100 V_{eff} heeft op t=0 een nuldoorgang van negatief naar positief.

Een kwart periode later is de momentele waarde:

- a +70.7 V
- b -141.4 V
- c +144.4 V
- d +100 V

03 In een circuit loopt een wisselstroom bestaande uit een grondgolf en zijn derde harmonische.

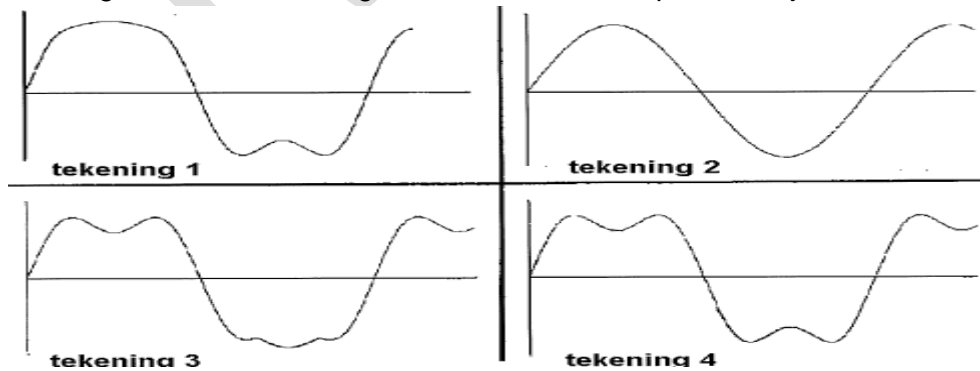Welke grafische voorstelling van de totale stroom past hierbij?




- a 2
- b 1
- c 3
- d 4


04 Een ideale enkelzijbandzender wordt met 2 even sterke sinusvormige audiosignalen van 800 Hz en 1000 Hz uitgestuurd.

Het uitgangssignaal wordt zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop.


Het juiste beeld is:

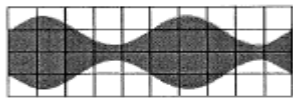


beeld 1

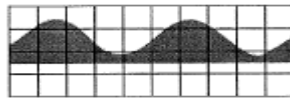

beeld 2

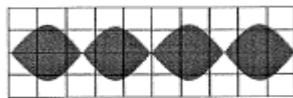

beeld 3

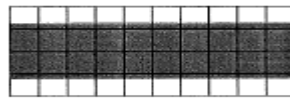

beeld 4

- a 4
- b 3
- c 2
- d 1

05 De Engelse afkorting "CRC" wordt gebruikt voor:

- a de modulatiemethode van een VCO
- b de foutdetectie in packetradiosystemen
- c het aangeven van de capaciteit van een batterij
- d het in serie schakelen van twee condensatoren en een weerstand

06 Een signaalsterkte wordt gerapporteerd als **S9 plus 20 DB**.

Indien het vermogen van 150 W naar 15 W wordt teruggebracht, behoort het signaalreport te zijn:

- a S9
- b S9 plus 10 dB
- c S9 plus 20 dB
- d S9 plus 30 dB

07 De reactantie van een spoel wordt groter, zowel bij:

- a hogere frequentie als bij grotere zelfinductie
- b hogere frequentie als bij kleinere zelfinductie
- c lagere frequentie als bij grotere zelfinductie
- d lagere frequentie als bij kleinere zelfinductie

08 Een ideale transformator heeft een primaire wikkeling van 9 en secundair 3 windingen.


Op de secundaire wikkeling wordt een condensator aangesloten van 90 pF.

De capaciteit primair?

- a 30 pF
- b 270 pF
- c 10 pF
- d 810 pF

20090820 11.40 F vr

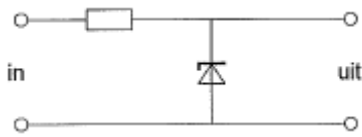09 Deze schakeling kan worden gebruikt als een :




- a stroomstabilisator
- b frequentievergelijker
- c spanningsverdubelaar
- d spanningsstabilisator

10 De ingangsimpedantie bij 1 Khz van een JFET ligt tussen:



- a 100 Ω en 10 KΩ
- b 1 Ω en 100 Ω
- c 1 MΩ en 100 MΩ
- d 10 KΩ en 100 KΩ

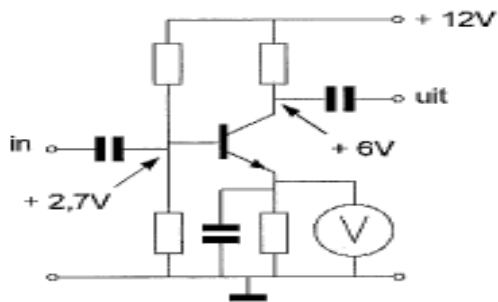11 In de schakeling met een siliciumtransistor zal de meter de volgende gelijkspanning aangeven:



- a 3.4 v
- b 2.7 v
- c 2 v
- d 5.3 v

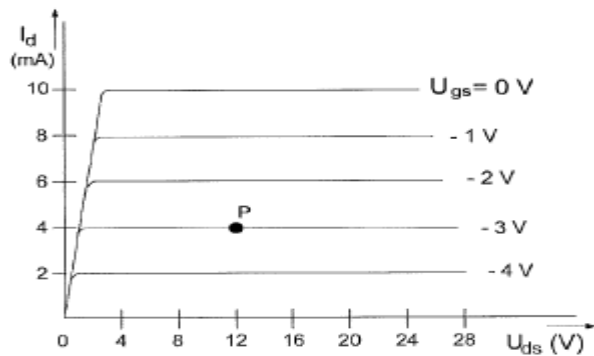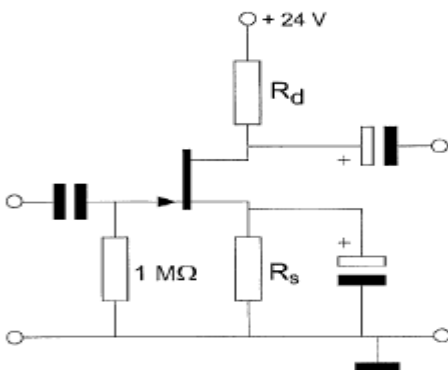
12 Bij een $I_d = 4 \text{ mA}$ en een $U_{gs} = -3 \text{ v}$ behoort een sourceweerstand R_s :



- a 3 KΩ
- b 375 Ω
- c 750 Ω
- d 1 KΩ


20090820 11.40 F vr

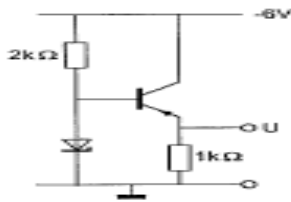13 Voor de transistor geldt: $U_{be} = -0.5$ v.
De zenerspanning is 2 v.
De spanning U is:



- a -2.5 v
- b -1.5 v
- c 0 V
- d -6 v

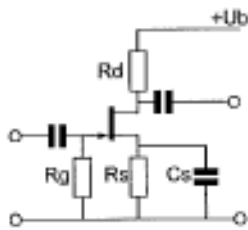14 De gelijkspanning tussen de gate en de source wordt bepaald door:




- a de condensator Cs
- b de sourcecurrent en de weerstand Rs
- c de gatecurrent en de weerstand Rs
- d de weerstand Rg

15 Ingang S gaat over van logisch 0 naar logisch 1.
Uitgang Q:



- a blijft 0
- b gaat van 0 naar 1
- c gaat van 1 naar 0
- d blijft 1

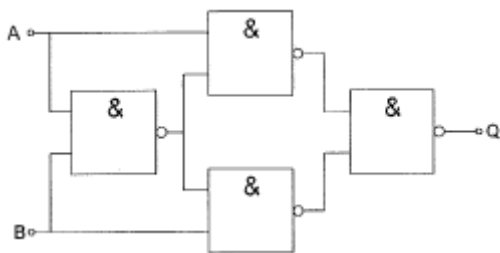16 Deze schakeling functioneert als een :




- a exclusieve OF-poort (EXOR)
- b opteller (full adder)
- c D-flipflop
- d tweedeler

20090820 11.40 F vr


17 De dioden zijn gelijk.

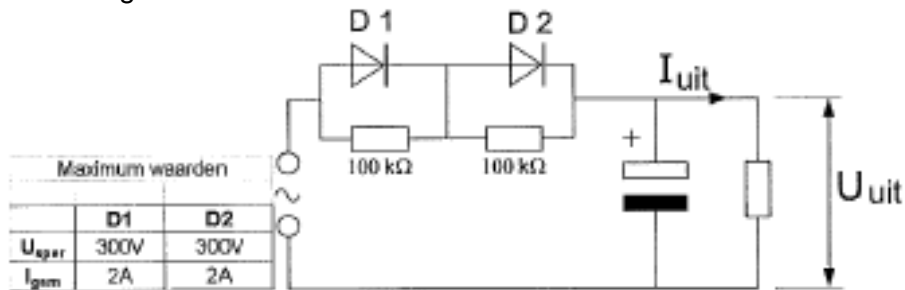Kies uit de alternatieven de combinatie van hoogste U_{uit} en de grootste I_{uit} die de schakeling kan leveren.




- a $U_{uit}=400v$ $I_{uit}=4A$
- b $U_{uit}=400v$ $I_{uit}=2A$
- c $U_{uit}=200v$ $I_{uit}=4A$
- d $U_{uit}=200v$ $I_{uit}=2A$

18 De stroom door de spoel is ongeveer:

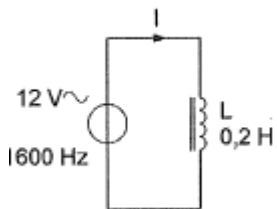

- a 2.4 A
- b 0.24 mA
- c 60 A
- d 6 mA


19 De spanning U_{uit} is:

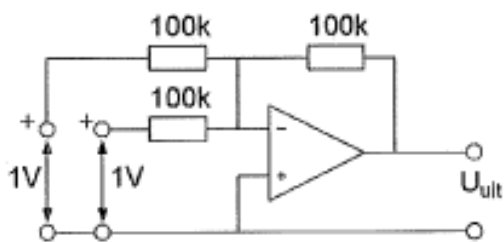

- a 0 v
- b -2 v
- c -1 v
- d +1 v

20090820 11.40 F vr

20 De uitgangsspanning U_{uit} is:

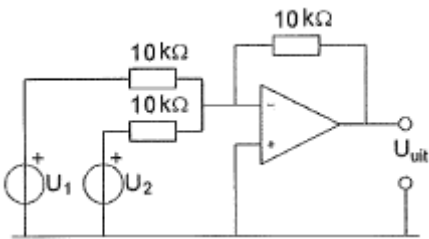


- a $U_1 + U_2$
- b $U_1 - U_2$
- c $-(U_1 + U_2)$
- d $U_2 - U_1$

21 De frequentiestabiliteit van een oscillator met een FET kan worden verbeterd door:


- a de gate-spanning te verkleinen
- b de gate-impedantie te verhogen
- c het afknijppunt te verleggen
- d de temperatuurvariaties te verkleinen

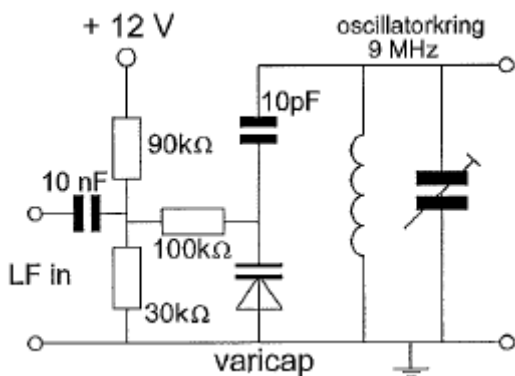22 Deze schakeling maakt deel uit van een:



- a FM detector
- b FM modulator
- c productdetector
- d AVR detector

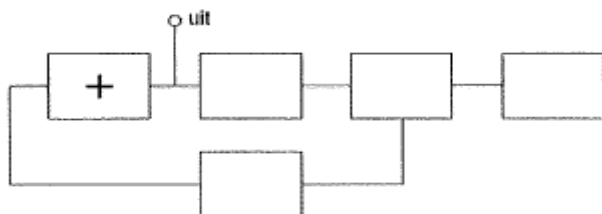
23 Van een fase-regellus is het met een + aangegeven onderdeel:



- a de spanningsgeregelde-oscillator
- b de fase-vergelijker
- c de referentie oscillator
- d de programmeerbare deler


20090820 11.40 F vr

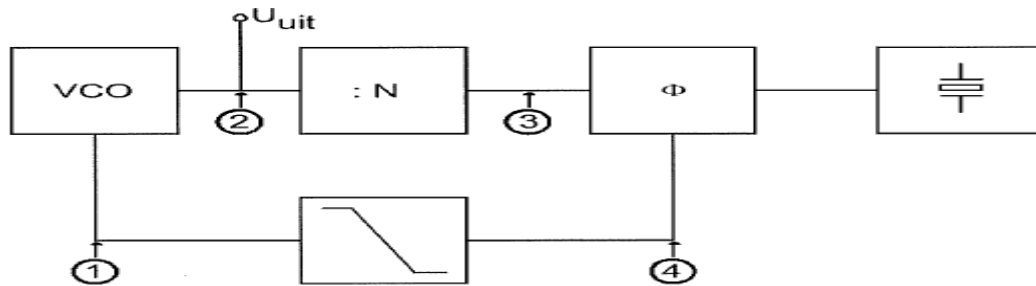24 De PLL wekt een in stappen van 12.5 KHz instelbare gemiddelde frequentie op. Het uitgangssignaal U_{uit} wordt in de frequentie gemoduleerd door een audiosignaal. Het juiste aansluitpunt voor het audiosignaal is:




- a 1
- b 3
- c 4
- d 2

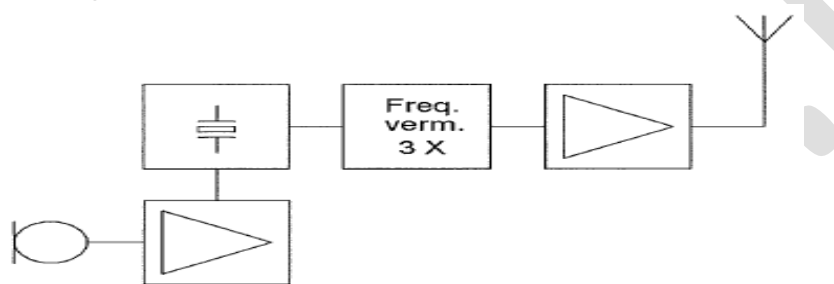25 De frequentiezwaai van het antennesignaal is 12 KHz. De frequentiezwaai van de oscillator is:



- a 4 KHz
- b 36 KHz
- c 12 KHz
- d 3 KHz

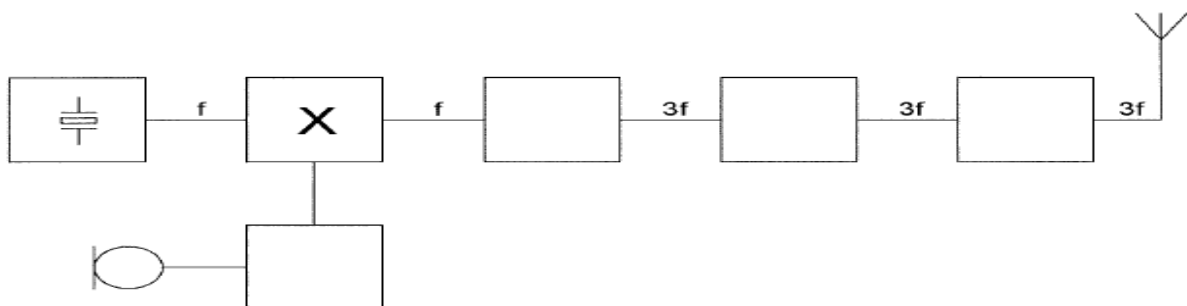26 Dit is het blokschema van een zender. Het blokje gemerkt X stelt voor:



- a de enkelzijbandmodulator
- b de oscillator
- c de fasemodulator
- d de stuurtrap

20090820 11.40 F vr

27 Voor een EZB-zender geldt:

- a de trappen na de balansmodulator moeten in klasse A of B worden ingesteld
- b in de trappen na de balansmodulator mag frequentievermenigvuldiging worden toegepast
- c de zendereindtrap mag in klasse C worden ingesteld
- d er kan geen frequentietransformatie worden toegepast

28 Als gevolg van niet-lineairiteit in een zendereindtrap ontstaat

- a frequentie-instabiliteit
- b extra warmte ontwikkeling
- c intermodulatie
- d frequentiemodulatie

29 Een yagi-antenne heeft een voor-achterverhouding van 10 dB.

Aan deze antenne wordt 100 watt toegevoerd.:

Het naar achteren uitgestraalde vermogen bedraagt ongeveer:

- a 10 W
- b 0.1 W
- c 50 W
- d 1 W

30 Een transmissielijn dient om:

- a de antenneweerstand te verlagen
- b de antenneweerstand te verhogen
- c hoogfrequent energie over te dragen
- d de juiste aanpassing tussen de antenne en de zender te verkrijgen

31 Een zender is via een antenne-aanpassingseenheid en een kabel met de antenne verbonden.

Door een juiste instelling van de antenne-aanpassingseenheid wordt:

- a de combinatie van tuner, kabel en antenne aangepast aan de zender
- b de staandegolfverhouding op de kabel naar de antenne afgeregeld
- c alleen de kabel in resonantie gebracht
- d alleen de antenne in resonantie gebracht

20090820 11.40 F vr

32 De demping tussen twee verticale halvegolfdipolen wordt gemeten op een bepaalde frequentie.

De antennes staan opgesteld in de vrije ruimte,

Als de frequentie wordt verdubbeld en de afmetingen van de halvegolfdipolen hierop worden aangepast, dan zal de demping:

- a 6 dB toenemen
- b gelijk blijven
- c 3 dB toenemen
- d 3 dB afnemen

33 Lange-afstand-communicatie op hf-banden wordt mogelijk gemaakt door het afbuigen van radiogolven in de:

- a stratosfeer
- b magnetosfeer
- c troposfeer
- d ionosfeer

34 Na inval van de schemering zijn signalen van ver verwijderde zenders op de 80-meter band sterker omdat:

- a de D laag dikker is geworden
- b de F laag is gedaald
- c de F laag is gestegen
- d de D laag is verdwenen


35 De skip-distance is de afstand tussen:

- a het eind van het groundbereik en de dichtstbijzijnde plaats waar de gereflecteerde golf aanwezig is
- b twee gereflecteerde golven
- c de antenne en de gereflecteerde ionosfeerlaag
- d de antenne en de dichtstbijzijnde plaats waar de gereflecteerde golf aanwezig is

36 Een amperemeter heeft een inwendige weerstand van 20ohm.

Met een parallelweerstand van 5 ohm is het meetgebied 20 mA.

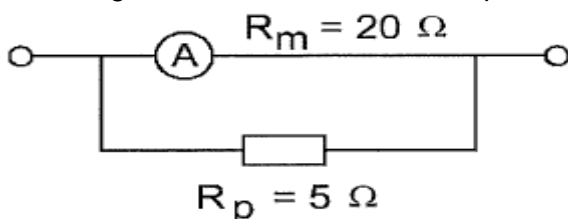Het meetgebied van de meter zonder parallelweerstand is:




- a 5 mA
- b 4 mA
- c 15 mA
- d 16 mA

37 De stroom die een gelijkstroomvoeding levert wordt met een universeelmeter gemeten. De meter gefraagt zich als een

- a isolator
- b weerstand met hoge waarde
- c weerstand met lage waarde
- d ideale geleider

38 Een zender voor enkelzijbandtelefonie is aangesloten op een dummyload van 50Ω . De zender wordt gemoduleerd met een dubbeltoonsignaal.

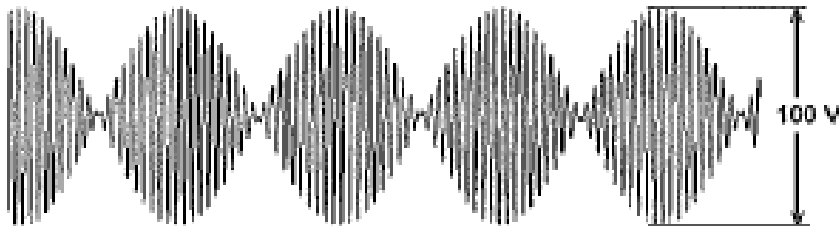Een op de uitgang van de zender aangesloten oscilloscoop geeft het volgende beeld. De Peak Envelope Power (PEP) van de zender bedraagt:



- a 25 W
- b 100 W
- c 200 W
- d 50 W

39 Een radiozendamateur plaatst zijn antenne op een dak waarop al mobilifoonantennes staan.

De mobilifoons werken op 150.5 en 155.5 Mhz.

Als de amateur zendt op 145.5 Mhz, blijkt zo nu en dan zijn signaal op 155.5 Mhz hoorbaar te worden.

De waarschijnlijke oorzaak is:

- a intermodulatie
- b laagfrequentdetectie
- c overmodulatie
- d blokkering

40 In een elektronisch orgel treedt laagfrequentdetectie op.

Deze is het duidelijkst waarneembaar bij:

- a frequentiemodulatie
- b enkelzijbandmodulatie
- c fasemodulatie
- d alle modulatie soorten

20090820 11.40 F vr

41 Een TV-toestel ondervindt op de meeste kanalen storing van een amateurradiozender werkend in de 50 Mhz band.

De meest waarschijnlijke oorzaak is:

- a de ingangstrap van de TV wordt overbelast
- b de zender is slecht geaard
- c de zender straalt harmonischen uit
- d bij de TV ontbreekt een laagdoorlaatfilter

42 Een breedband-antenneversterker is aangesloten tussen een TV-antenne en een TV-ontvanger.

Bij het inschakelen van een hf-amateurzender worden alle TV-kanalen gestoord.

De storing is in het algemeen op te heffen door:

- a een hoogdoorlaatfilter voor de versterker te plaatsen
- b de antennemast waaraan de versterker is bevestigd te aarden
- c een banddoorlaatfilter achter de versterker te plaatsen
- d een banddoorlaatfilter voor de versterker te plaatsen

43 Een aardlekschakelaar beveiligd tegen het optreden van:

- a een hoogfrequentstroom naar het net
- b een potentiaalverschil tussen de nuldraad van het net en aarde
- c een potentiaalverschil tussen de nuldraad van het net en het chassis
- d een verschil in de stroomsterkte in de nuldraad en de fasedraad

44 De ITU regio I , waartoe Nederland behoort , omvat de volgende gebieden:

- a alleen Nederland, België en Luxemburg
- b alleen Europa
- c alleen de CEPT-landen
- d alleen Europa , Afrika en enkele Aziatische landen

45 De ITU radio regio II omvat het volgende gebied:

- a Europa
- b Afrika
- c Amerika
- d Azie

20090820 11.40 F vr

46 Bewering 1:

Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met spraak.

Klasse van uitzending: J2B

Bewering 2

Èen FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst.

Klasse van uitzending: F1B

Wat is juist?

- a 1 en 2
- b 1
- c 2
- d geen

47 In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor:

-X-: apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van communicatiesignalen.

-X- staat voor:

- a radiozendapparaten
- b meetapparaten
- c radioversterkerapparaten
- d radio-ontvangstapparaten

48 Bij onderzoek nav een klacht blijkt dat uw amateurzender storing veroorzaakt in een mobilifoonkanaal van de politie.

De Minister van Economische Zaken is in dit geval bevoegd:

- 1 het amateurapparaat in beslag te nemen en op uw kosten te vernietigen.
- 2 een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen

Juist is?

- a geen
- b 2
- c 1
- d 1 en 2

49 De wetgever onderscheidt registratie in de categorieën F en N voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs.

Dit onderscheid bepaalt uitsluitend de toegestane:

- a zendvermogens en klassen van uitzending
- b klassen van uitzending en de status op de toegewezen banden
- c frequentiebanden
- d frequentiebanden zendvermogens

20090820 11.40 F vr

50 Het woord MOSFET wordt volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld als:

- | | | | | | | |
|---|--------|---------|----------|---------|------|--------|
| a | Mike | Oscar | Sierra | Foxtrot | Echo | Tango |
| b | Mike | Oscar | Sierra | Fox | Echo | Texas |
| c | Martha | Ontario | Sierra | Foxtrot | Echo | Teexas |
| d | Mexico | Ontario | Santiago | Fox | Echo | Tango |

WVAB.B.nu