
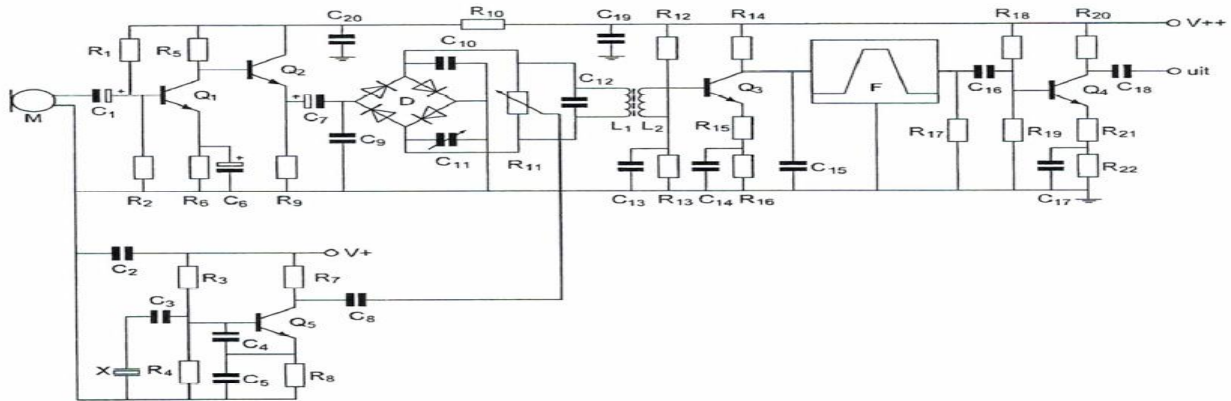


01 R18 en R19:

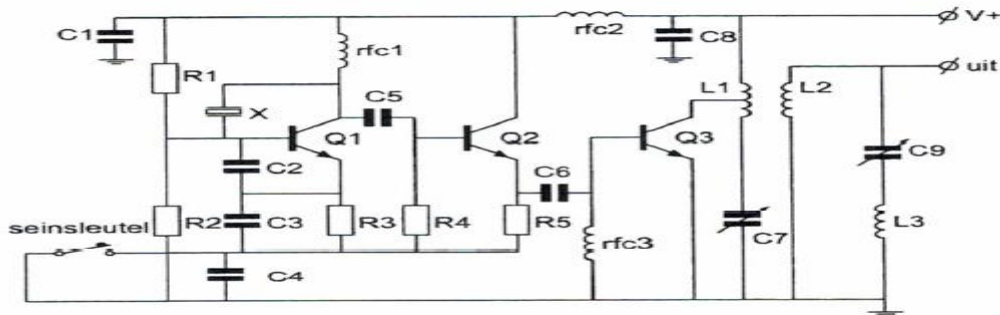

- a dienen voor de tegenkoppeling van Q4
- b dienen voor de juiste aanpassing van filter F
- c vormen een laagdoorlaatfilter met C16 en R17
- d verzorgen de werkpuntinstelling van Q4

02 De componenten C9 en L3 vormen hier een:



- a bandfilter
- b laagdoorlaatfilter
- c parallelkring
- d seriekring


03 De ontvangst van 2-metersignalen in een betonnen gebouw is slechter dan daarbuiten, omdat:

- a beton een slechte geleider is
- b het beton radiogolven niet doorlaat
- c het beton is een min of meer gesloten ruimte vormt
- d het beton is geard is

04 De polarisatierichting van een radiogolf:


- a is afhankelijk van de antenneversterking
- b staat in eerste instantie loodrecht op het stralende element van de zendantenne
- c is in eerste instantie evenwijdig aan de stralende element van de zendantenne
- d is afhankelijk van de hoogte van de zendantenne

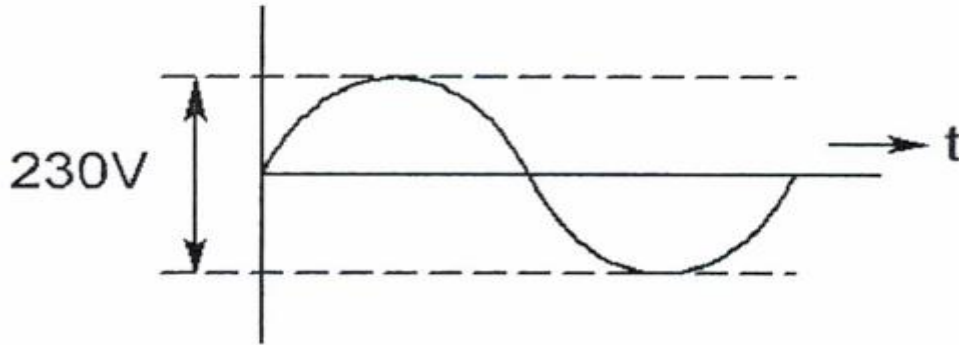05 De effectieve waarde van de spanning is ongeveer:




- a 0 V
- b 81 V
- c 163 V
- d 128 V

06 In de verzwakker wordt gedissipeerd:

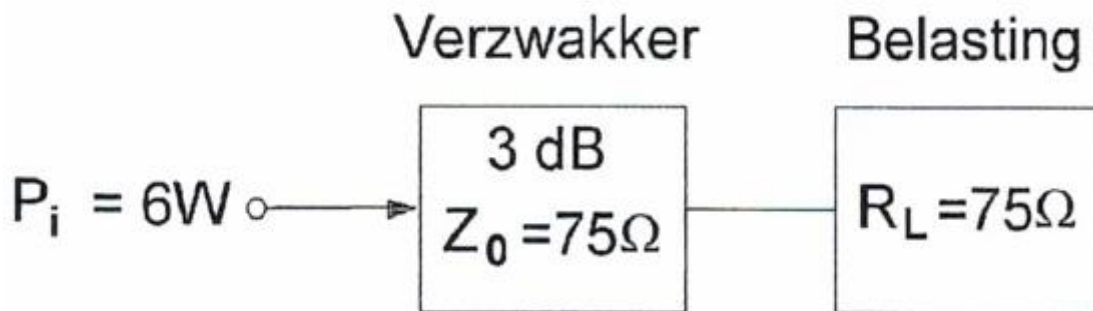


- a 5 W
- b 3 W
- c 2 W
- d 4 W

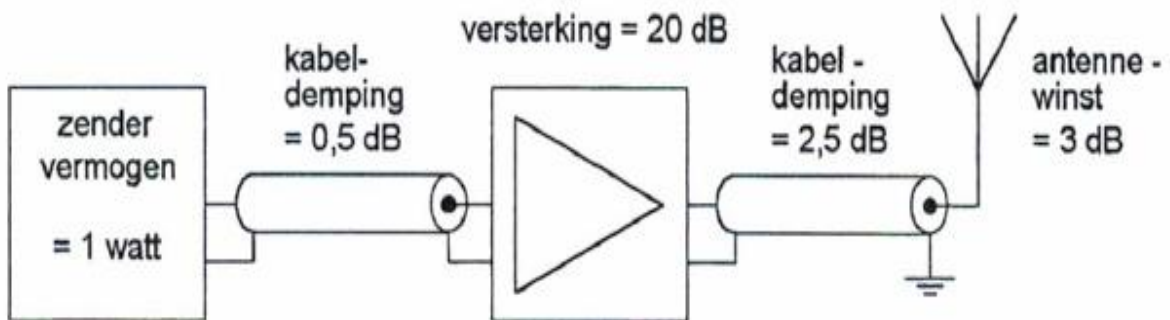07 Het door de antenne effectief uitgestraald vermogen ERP is:




- a 100 W
- b 1 W
- c 2 W
- d 10 W

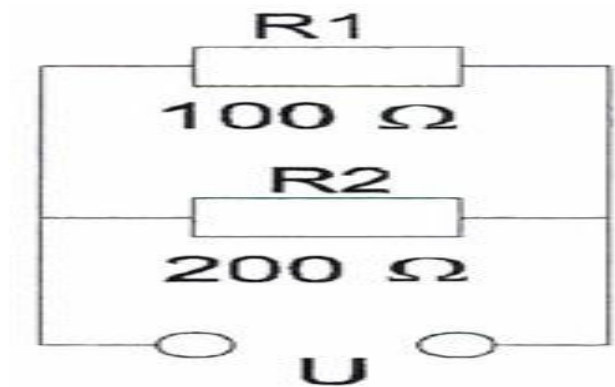08 In R1 wordt 36 Watt aan warmte ontwikkeld.
De warmte ontwikkeling in R2 bedraagt:




- a 72 W
- b 18 W
- c 36 W
- d 9 W

09 De impedantie Z is:

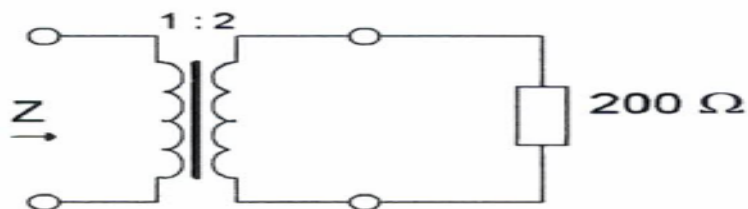


- a 50 Ω
- b 100 Ω
- c 400 Ω
- d 800 Ω

10 De collectorstroom is:

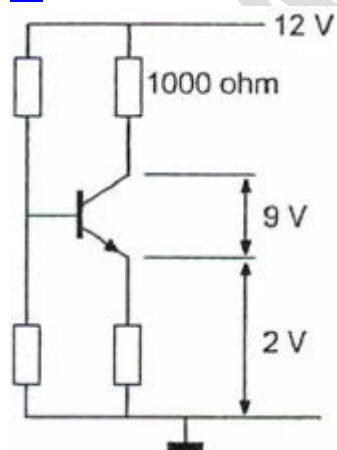

- a 1 mA
- b 3 mA
- c 0.1 mA
- d 10 mA

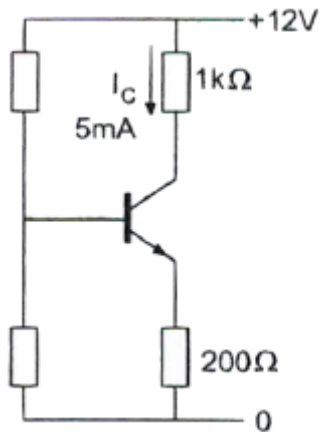
11 Het vermogen dat de transistor dissipeert is ongeveer:



- a 30 mW
- b 60 mW
- c 35 mW
- d 25 mW


12 De transistor is niet in verzadiging.

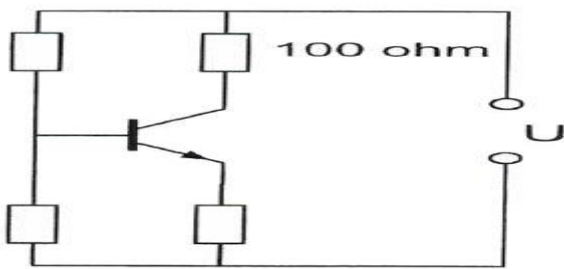De 100 Ω weerstand wordt vervangen door een weerstand met een 3 maal zo kleine waarde. Het opgenomen elektrische vermogen in die weerstand:



- a wordt 3 maal zo groot
- b blijft gelijk
- c wordt 3 keer zo klein
- d wordt 9 keer zo klein

13 De waarde van R_b is?

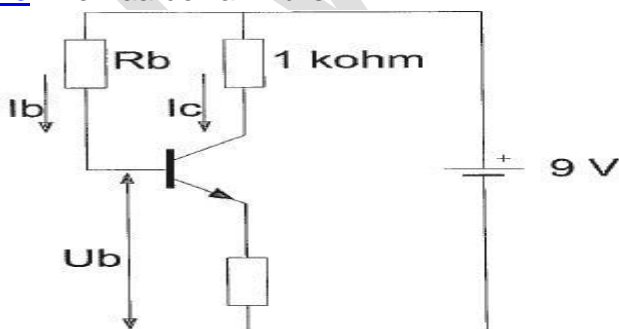

$$I_c = 6 \text{ mA}$$

$$I_b = 50 \mu\text{A}$$

$$U_b = 1 \text{ V}$$

- a 180 KΩ
- b 120 KΩ
- c 160 KΩ
- d 60 KΩ

14 Stelling 1:

De anodestroom van een triode is afhankelijk van de roosterspanning.

Stelling 2:

De anodestroom van een triode is afhankelijk van de anodespanning.

Wat is juist?

- a 2
- b 1
- c geen
- d beiden

15 De waarheidstabel van een exclusieve OF-poort (EXOR) is gegeven in:

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1 2 3 4


- a tabel 4
- b tabel 2
- c tabel 1
- d tabel 3

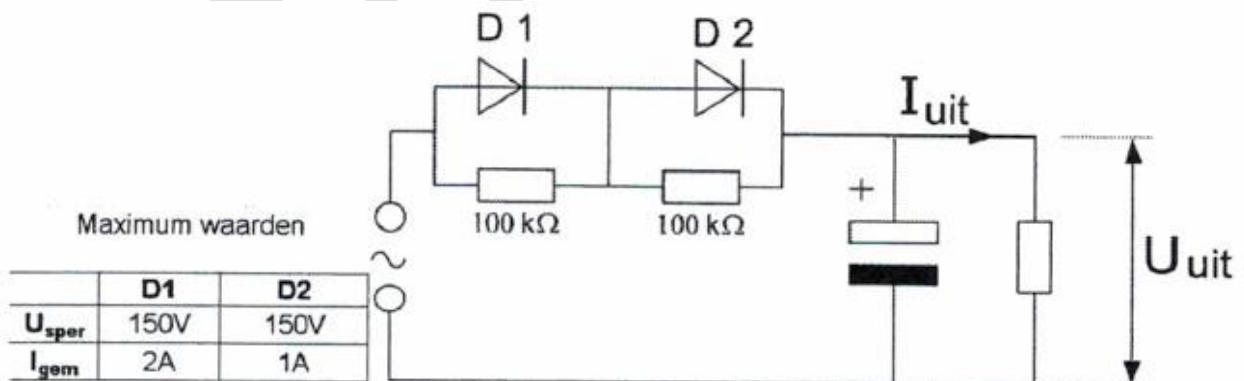16 De dioden hebben gelijke doorlaatkarakteristieken maar de belastbaarheid is verschillend. Kies uit de alternatieven de combinatie van hoogste U^{uit} en de grootste I^{uit} die de schakeling kan leveren:




- a $U^{uit} = 100 \text{ V}$ $I^{uit} = 2 \text{ A}$
- b $U^{uit} = 200 \text{ V}$ $I^{uit} = 2 \text{ A}$
- c $U^{uit} = 200 \text{ V}$ $I^{uit} = 1 \text{ A}$
- d $U^{uit} = 100 \text{ V}$ $I^{uit} = 1 \text{ A}$

17 De spanning over R2 is:

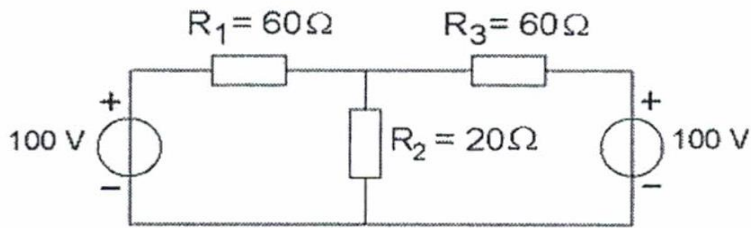


- a 40 V
- b 60 V
- c 100 V
- d 80 V

18 Het opgenomen vermogen is:

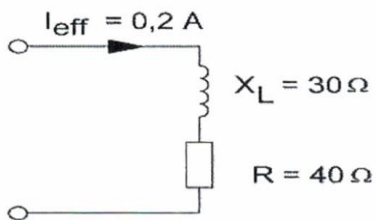


- a 10 W
- b 1.6 W
- c 2.8 W
- d 2 W

19 Dit is het schema van een:

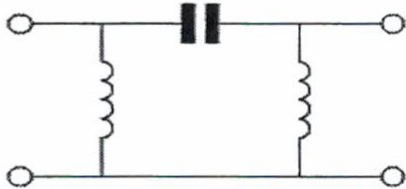


- a laagdoorlaatfilter
- b bandsperfilter
- c hoogdoorlaatfilter
- d banddoorlaatfilter

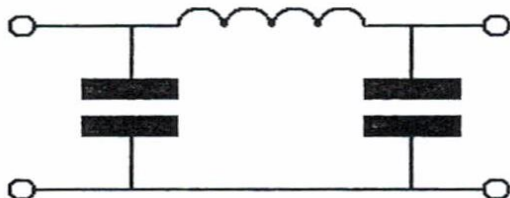20 Dit pi-filter dat tussen de eindtrap van een zender en de antenne is geschakeld, heeft onder andere als effect dat:




- a de eindtrap wordt geneutrodyniseerd
- b overmodulatie wordt voorkomen
- c het zendvermogen wordt gestabiliseerd
- d harmonischen worden onderdrukt

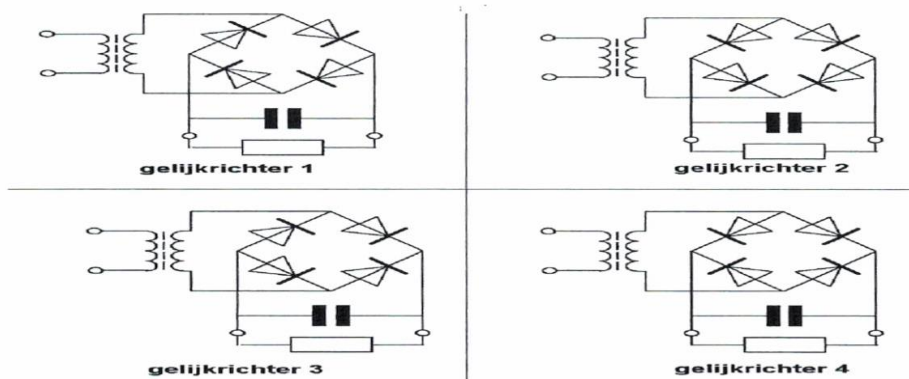21 Als voedingsgelijkrichter kan worden toegepast:



- a gelijkrichter 1
- b gelijkrichter 3
- c gelijkrichter 2
- d gelijkrichter 4

22 De spanning U_{uit} is:

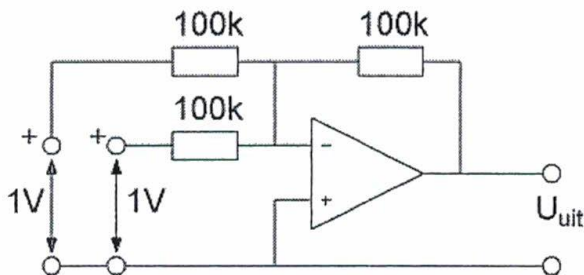


- a 0 V
- b -2 V
- c -1 V
- d +1 V

23 Een enkel superheterodyne-ontvanger heeft een middenfrequentie van 455 KHz. Voor ontvangst op 7.055 Mhz is de oscillator afgestemd op:

- a 6.145 Mhz
- b 7.055 Mhz
- c 7.510 Mhz
- d 7.965 Mhz

24 Dit is het blokschema van een ontvanger.

Het blokje gemerkt X stelt voor:

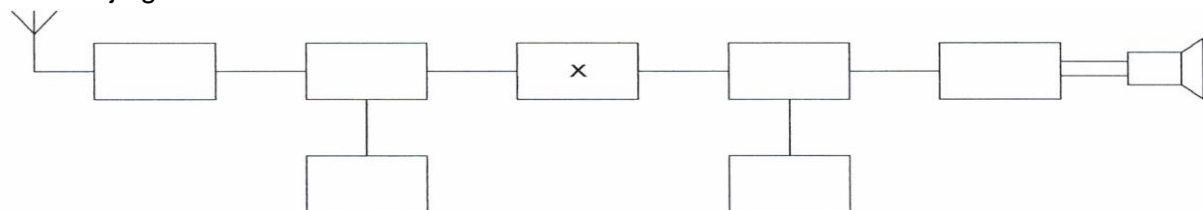


- a de oscillator
- b de middenfrequentversterker
- c de hoogfrequentversterker
- d BFO

25 Indien een transistor wordt gebruikt als frequentievermenigvuldiger zal deze bij voorkeur worden ingesteld in:

- a klasse A
- b klasse B
- c klasse C
- d klasse A/B

26 In de oscillatoren X en Y wordt frequentiemodulatie verkregen door eenzelfde laagfrequent signaal. Behalve de aangegeven condensatoren hebben alle overeenkomstige onderdelen dezelfde waarde.

Wat is juist?

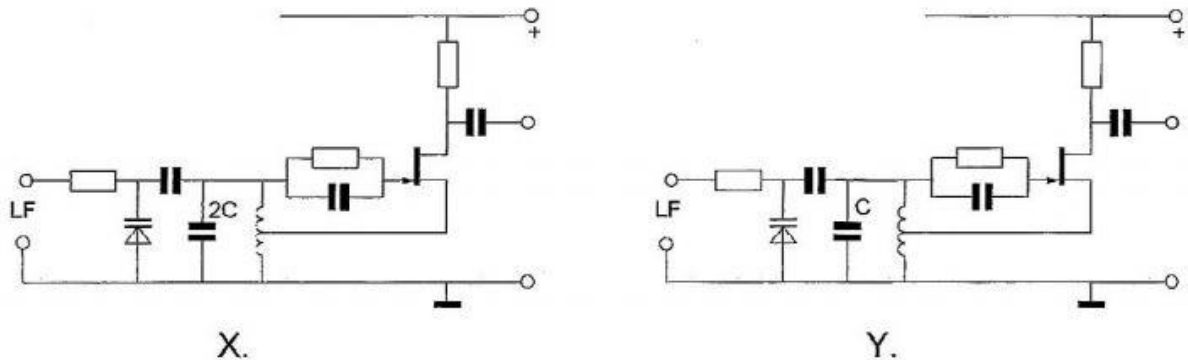

- a X geeft een grotere frequentiezwaai dan Y
de oscillatorfrequentie van X is lager dan die van Y
- b X geeft een kleinere frequentiezwaai dan Y
de oscillatorfrequentie van X is hoger dan die van Y
- c X geeft een grotere frequentiezwaai dan Y
de oscillatorfrequentie van X is hoger dan die van Y
- d X geeft een kleinere frequentiezwaai dan Y
de oscillatorfrequentie van X is lager dan die van Y

27 In een 2-meter zender wordt het signaal van een 12 Mhz oscillator vermenigvuldigd naar een zendfrequentie van 144 Mhz.

De oscillator heeft een frequentieverloop van 12 Hz per minuut.


De zendfrequentie verloopt in 10 minuten:

- a 10 Hz
- b 1440 Hz
- c 144 Hz
- d 120 Hz

28 De frequentiezwaai van een fasegemoduleerd (PM) signaal wordt bepaald door:


- a de frequentie van de draaggolf en de frequentie van het modulerende signaal
- b alleen de frequentie van het modulerende signaal
- c de amplitude en de frequentie van het modulerende signaal
- d alleen de amplitude van het modulerende signaal

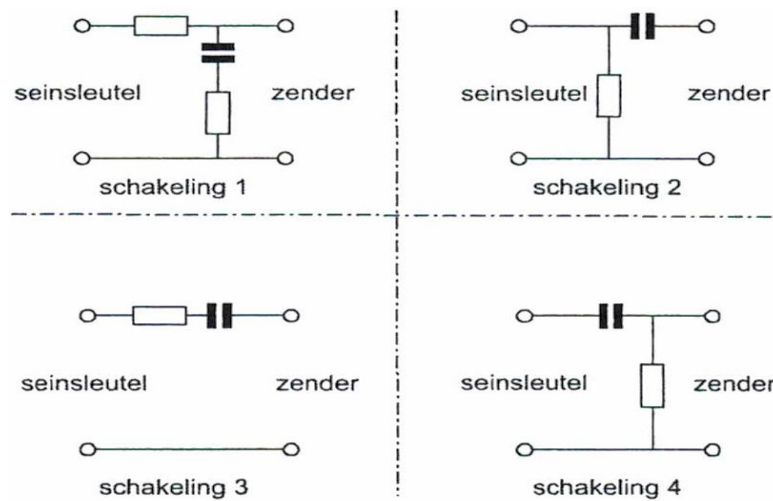29 Sleutelklikken kunnen worden verminderd door tussen de seinsleutel en de zender op te nemen:



- a schakeling 4
- b schakeling 1
- c schakeling 3
- d schakeling 2

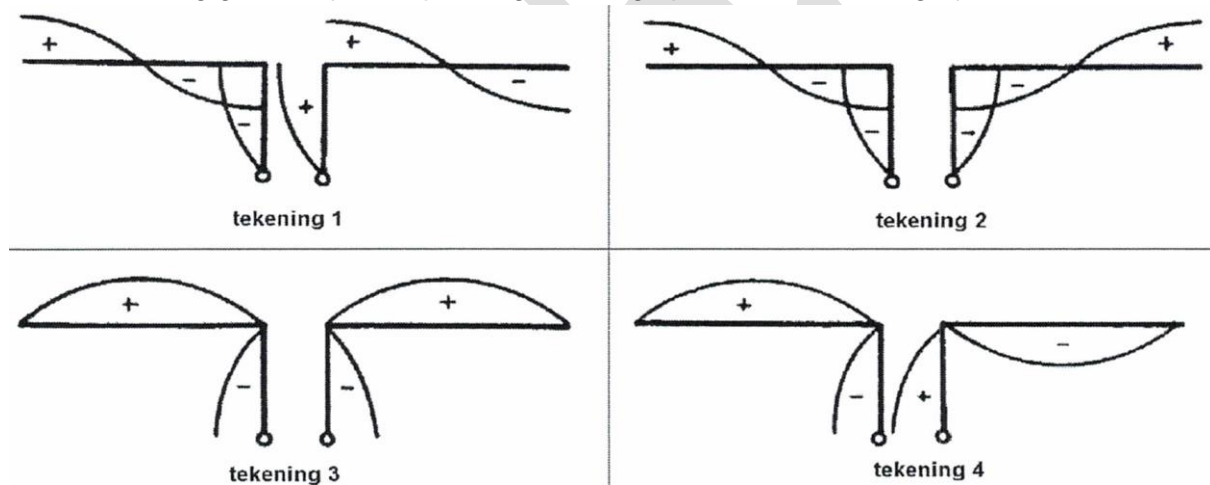30 Een antenne wordt in het midden symmetrisch gevoed via een open kwartgolflijn. Welke tekening geeft de juiste spanningverdeling op straler en voedingslijn weer?




- a tekening 1
- b tekening 2
- c tekening 3
- d tekening 4

31 De ingangsimpedantie van een open halvegolf dipoolantenne gedraagt zich beneden de resonantiefrequentie:

- a inductief
- b reel en laagohmig
- c capacitief
- d reel en hoogohmig

32 Om een laagohmige antenne aan te passen aan een hoogohmige voedingslijn, wordt een STUB toegepast.

Juist is:

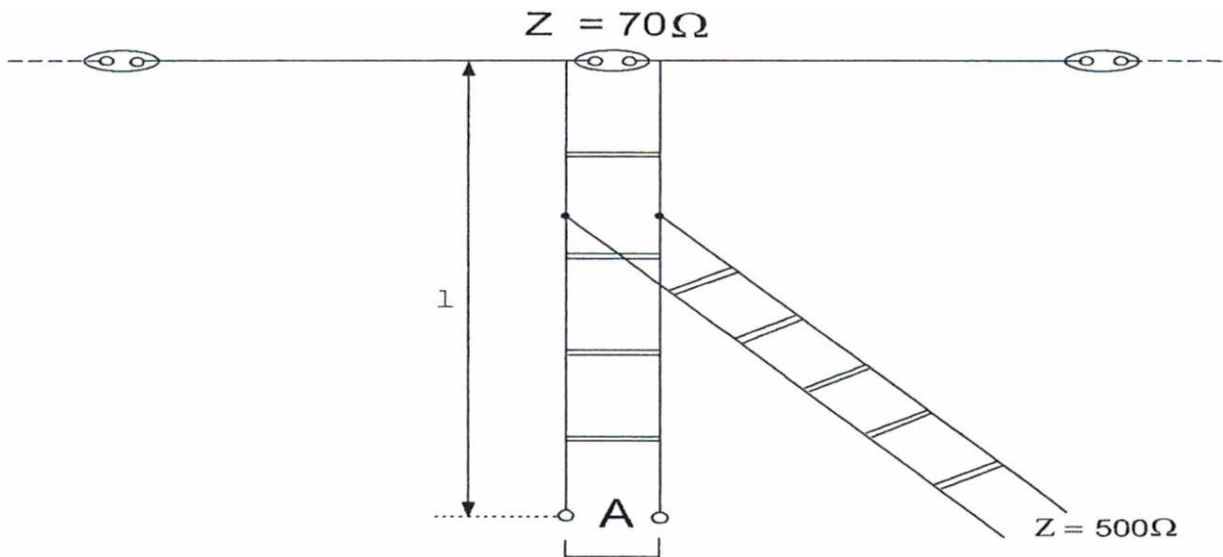

- a lengte $l = 1/8$ lambda einde A= kortgeloten
- b lengte $l = 1/4$ lambda einde A= open
- c lengte $l = 1/2$ lambda einde A= open
- d lengte $l = 1/4$ lambda einde A= kortgesloten

33 De mogelijkheden voor het maken van radioverbindingen via de ionosfeer zijn mede afhankelijk van het aantal zonnevlekken.

Deze afhankelijkheid is het sterkst voor de:

- a 10-meter band
- b 20-meter band
- c 40-meter band
- d 80-meter band

34 In welk geval speelt de ruimtegolf een belangrijke rol?

- a verbindingen over 10 Km in de 160 m band
- b verbindingen over 1 Km in de 10 m band
- c verbindingen over 500 Km in de 80 m band
- d verbindingen over 20 Km in de 20 m band

35 Bij een verbing overdag op 80 m binnen Nederland treedt fading op.

Dit kan worden veroorzaakt door:


- a een laag opgestelde antenne
- b een niet constante polarisatiedraaiing in de ionosfeer
- c sterke absorptie in de D laag
- d een skip-distance groter dan 400 Km

36 Bij verdubbeling van de antennehoogte zal in het vrije veld de VHF-horizon:

- a minder dan een factor 2 verder komen te liggen
- b meer dan een factor 10 verder komen te liggen
- c ongeveer een factor 4 verder komen te liggen
- d geen verandering ondergaan

37 De schakeling wordt gebruikt voor het meten van een wisselspanning met een frequentie van 50 Hz.

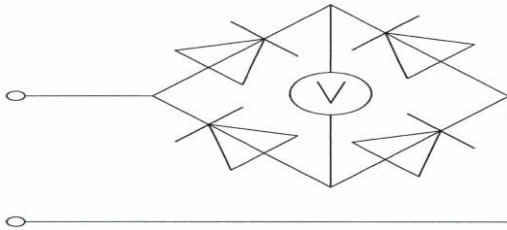De draaispoelmeter, geijkt voor gelijkspanning, meet de van de gelijkgerichte spanning:




- a de gemiddelde waarde
- b het kwadraat van de effectieve waarde
- c de effectieve waarde
- d de topwaarde

38 Een amperemeter heeft een inwendige weerstand van 20 Ohm.

Met een parallel weerstand van 5 Ohm is het meetgebied 20 mA.

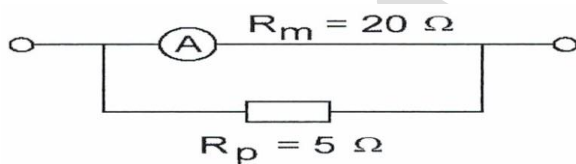
Het meetgebied van de meter zonder parallelweerstand is:



- a 15mA
- b 16 mA
- c 5 mA
- d 4 mA

39 De voltmeter heeft een inwendige weerstand van 200 Kilo-ohm.

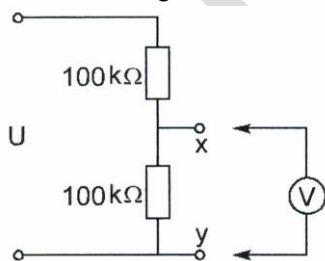Wanneer de spanning tussen X en Y met deze voltmeter wordt gemeten, bedraagt de meetfout ongeveer:



- a 10%
- b 2%
- c 40%
- d 20%

[40](#) De 40-meter amateurband grenst aan een omroepband.

Als s avonds een aantal omroepzenders door elkaar hoorbaar wordt op een in de amateurband afgestemde ontvanger is dit waarschijnlijk te wijten aan:

- a overmodulatie
- b harmonischen
- c bijzondere propagatiecondities
- d intermodulatie

[41](#) Uit de luidsprekers van een geluidsinstallatie wordt het signaal van een 144 Mhz amateurzender hoorbaar.

Er is al een netfilter aangebracht en er zijn smoorspoelen in de luidsprekerleidingen geplaatst.

De storing blijft ook aanwezig als alle signaaltoevoerdraden zijn losgenomen.

De oorzaak van de storing is waarschijnlijk het gevolg van:

- a onjuist gebruik van ringkerntransformatoren
- b te sterke harmonischen van de zender
- c extreme propagatie-omstandigheden
- d directe instraling

[42](#) Een breedband-antenneversterker is aangesloten tussen een TV-antenne en een TV-ontvanger.

Bij het inschakelen van een hf-amateurzender worden alle TV-kanalen gestoord.

De storing is in het algemeen op te heffen door:

- a een hoogdoorlaatfilter voor de versterker te plaatsen.
- b de antennemast waar aan de versterker is bevestigd te aarden
- c een laagdoorlaatfilter voor de versterker te plaatsen
- d een banddoorlaat achter de versterker te plaatsen

[43](#) Door een 15-meter zender wordt een ongewenst signaal van 63 Mhz uitgestraald, waardoor de televisie-ontvangst op deze frequentie wordt gestoord.

De storing kan voorkomen worden door:

- a tussen de zender en de voedingslijn naar de antenne een laagdoorlaatfilter te plaatsen
- b de eindtrap van de zender in symmetrische schakeling uit te voeren
- c de staandegolfverhouding te verbeteren
- d een sperfilter voor 63 Mhz op te nemen in de antenneleiding van de TV-ontvanger

[44](#) Een dipool wordt gevoed met behulp van een open lijn (kippenladder).

Het zendvermogen is 100 Watt.

Ter beveiliging tegen aanraking van de open lijn kunt u het beste:

- a geïsoleerde draad toepassen
- b veel spreiders toepassen
- c ongeïsoleerde draad toepassen
- d een waarschuwingsbord bij de open lijn plaatsen

45 Bewering 1:

Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met spraak.

Klasse van uitzending = J2B

Bewering 2:

En FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, voor automatische ontvangst.

Klasse van uitzending = F1B

Wat is juist?

- a 1 en 2
- b geen
- c 1
- d 2

46 In de algemen bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor:
X: apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.

X staat voor:

- a meetapparaten
- b radioversterkerapparaten
- c radio-ontvangstapparaten
- d radiozendapparaten

47 In de “gebruikersbepalingen” wordt onder het radiostation verstaan, een of meer radiozendapparaten:

- a met de daartoe behorende antenne-inrichtingen, noodzakelijk voor het op een locatie uitvoeren van een radiocommunicatiedienst in de zin van artikele 1.19 van het Radioregulelement.
- b waarvoor frequentieruimte is gereserveerd
- c met de daarbij behorende ontvang- en antenne-inrichtingen
- d die op het vaste adres staan opgesteld

48 Definitie zendvermogen:

Het door de direkt met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van X tijdens het maximum van de omhullende (peak envelope power)

X staat voor:

- a laagfrequente uitgangswisselspanning
- b laagfrequente ingangswisselspanning
- c hoogfrequente ingangswisselspanning
- d hoogfrequente uitgangswisselspanning

49 De radiozendamateur moet:

- a kunnen vaststellen hoeveel hoogfrequentvermogen aan de antenne van de zendingrichting wordt toegevoerd.
- b in staat zijn vast te stellen dat het door de antenne uitgestraalde zendvermogen niet wordt overschreden
- c er voor zorgdragen dat het toegestane zendvermogen niet wordt overschreden
- d kunnen vaststellen met welk zendvermogen de zendingrichting werkt

50 U bent zeer ambitieus en besluit een 2 meter zender te gaan bouwen.
Zodra de zender zo ver is dat u er een signaal mee kunt uitzenden:

- a doet u een algemene oproep op 2 meter met het verzoek of iemand u verder kan helpen
- b stuurt u de zender op naar het AT met het verzoek de zender op harmonischen te controleren
- c gaat u dit zonder meer proberen en direct een verbinding maken
- d sluit u een kunstantenne aan om te kijken hoe de zender werkt zonder een signaal uit te zenden