
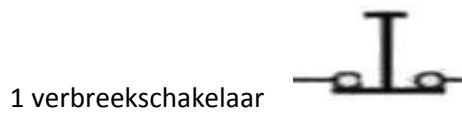
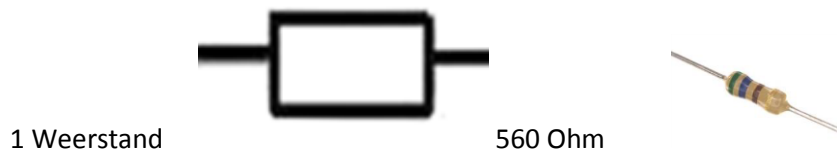


# Invertor


Digitale poorten zichtbaar maken, je kunt ze aanraken en zien.

We gaan er 1 bouwen:


Nodig:

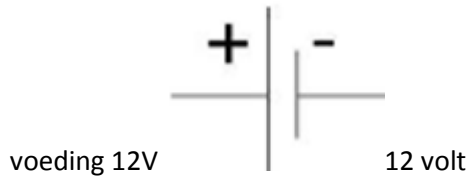

Het symbool :

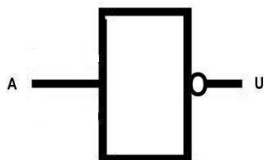

Het schema:

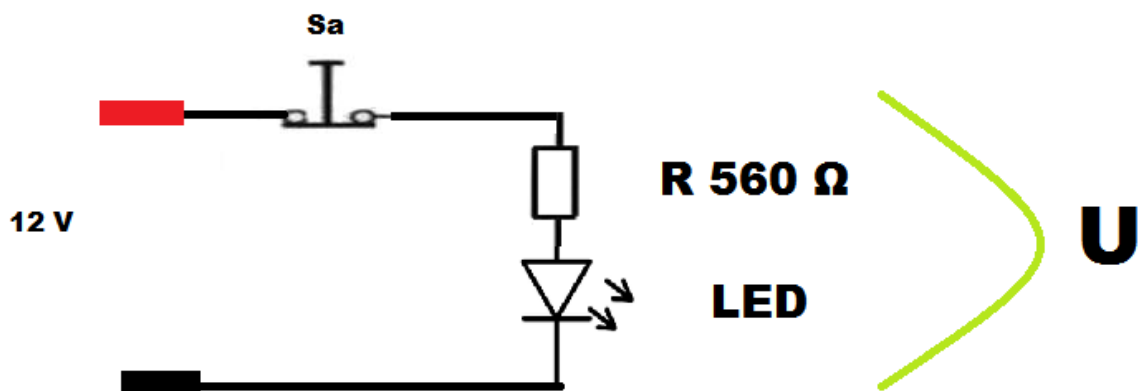

Invertor

Opmerkingen:

De R en de LED horen bijelkaar op 12 V.

De Led heeft een lang en een kort pootje , het lange pootje is de +

De waarheidstabel:

a	U
0	1
1	0

**0 = uit niet bediend**

**1 = aan bediend**

De LED U ,

Is altijd precies anders dan de ingang.